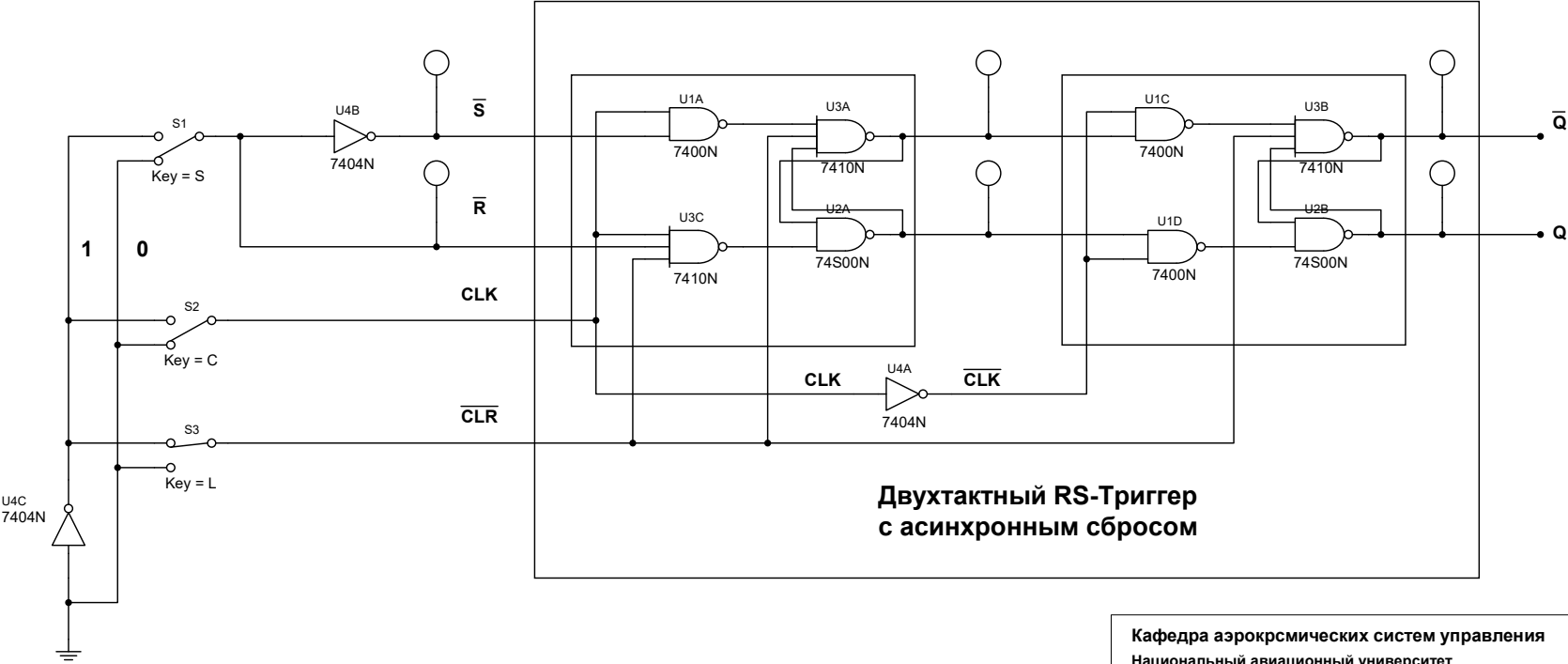


Основная идея использования тактируемой цепочки из двух одноклапчатых RS-Триггеров заключается в изоляции гонок на входе первого триггера длительностью импульса CLK. Для этого установка второго триггера выполняется инверсным CLK.



Двухтактный RS-Триггер  
с асинхронным сбросом

Кафедра аэрокосмических систем управления  
Национальный авиационный университет  
Киев

АКСУ

Title: RS-Триггер	Desc.: Двухтактный RS-Триггер	
Designed by: Воронов С.И.	Document No: 0001	Revision: 1.0
Checked by:	Date: 2024-01-04	Size: Custom
Approved by:	Sheet 1 of 1	